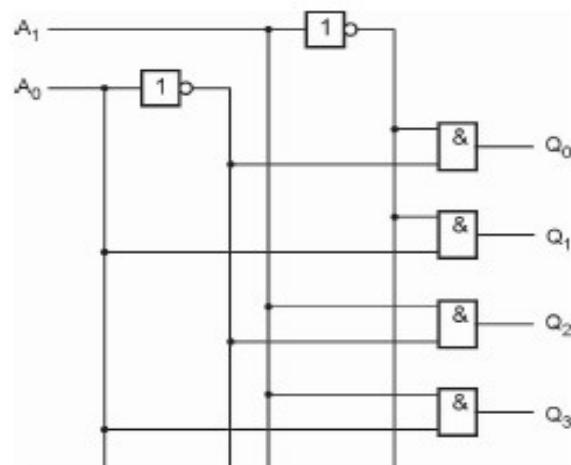


- **Das zugrundeliegende Schaltnetz: Selbsttestaufgabe 2.5**

Entwerfen Sie die Funktionstabelle und ein Schaltnetz für einen 2-Bit Adressdecodierer.  
Die Musterlösung lautet:

*Die Funktionstabelle ergibt sich wie folgt. Das Schaltnetz ist in Normalform in folgender Abbildung zu sehen:*

$A_1$	$A_0$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



Quelle: Computersysteme I (2017), Kapitel 2.5.2 Schalnetzentwurf für einen Adressdecodierer

- **Die Hades Simulation:**

Der als letzte Seite angehängte Screenshot zeigt die exakte Umsetzung des obigen Schaltnetzes als Hades Simulation. Links sind die beiden Eingangssignale  $A_1, A_0$  platziert, rechts die vier Ausgangssignale für  $Q_0, \dots, Q_3$ .

Initial sind die Eingangssignale mit 0 (grau) vorbelegt, wodurch die erste Zeile der Funktionstabelle abgebildet wird. Entsprechend der Eingabe  $A_1 A_0 = 00$  ist die Ausgabe  $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0001$ . Durch Klick auf die Schalter für die Eingangssignale können  $A_1$  und  $A_2$  mit 0 (grau) bzw. 1 (rot) belegt werden, sodass das Schaltverhalten beobachtet werden kann.

- **Die Simulation besteht aus folgenden Komponenten:**

- 2 Ipin (switch)
- 4 Opin (LED)
- 4 AND2
- 2 INV (small)

